

# Systemy Wbudowane

## Arduino – dołączanie urządzeń Wersja 2022

dr inż. Marek Wilkus  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  
AGH Kraków

<http://home.agh.edu.pl/~mwilkus>

1


## PWM

- Wyjścia cyfrowe pozwalają nam na włączanie i wyłączanie urządzeń. Jak jednak sterować płynnie?
  - Kolorami LEDa?
  - Szybkością silnika?
  - Jasnością wyświetlacza?
- Nie możemy zmieniać poziomu stanów HIGH i LOW, którymi włączamy urządzenie.
- A jeżeli będziemy włączali urządzenie na krótszy lub dłuższy czas i robili to dostatecznie szybko, by bezwładność spowodowała, że sprawia to wrażenie pracy ciągłej?

2
 
## PWM

- PWM – Pulse width modulation – modulacja szerokością impulsu – to właśnie takie sterowanie.
- Możemy regulować **współczynnik wypełnienia** czyli to, czy w danym okresie impulsy będą "chudsze" czy "grubsze".



3

## PWM

- Piny, które sprzętowo realizują PWM oznaczane są na płytce znacznikiem tyldy: ~
- W programie pin ustawiamy jako **OUTPUT**.
- Następnie wykorzystujemy funkcję:

```
analogWrite( PIN, współczynnik );
```

Numer lub definicja pinu Umożliwiającego PWM (na płytce oznaczony znakiem ~)

To jest **byte**:  
0 – 0% wypełnienia  
127 – 50% wypełnienia  
255 – 100% wypełnienia

4


## I tak...

- Jednym pinem PWM i odpowiednim sterownikiem możemy kontrolować szybkość obrotów silnika DC.
- Trzema pinami PWM możemy kontrolować LED RGB – bowiem LED RGB to trzy diody świecące: czerwona, zielona i niebieska.

– Uwaga: Diody RGB mają często wspólną **anodę**. Oznacza to, że sterujemy katodami (masą). Wówczas im mniejszy współczynnik wypełnienia, tym więcej stanu niskiego i tym jaśniej świeci LED podłączony za wspólną anodę do +5V.


– Wówczas musimy stosować 3 rezystory – dla każdego koloru.

 – Jeżeli kolory świecą nierównomiernie, możemy zastosować różne wartości rezystorów ---->


 
## DHT11 jeszcze raz...

- Sensor temperatury i wilgotności działający na jednoprzewodowej magistrali.
- Zasilanie: 5V
- Podłączenie: --->
- Komunikacja dwustronna
- 0..50 °C, max 80RH
- Uwaga na pin 3/4!



6

- Zapytanie z MCU: Linia komunikacyjna w stan niski na 18ms.
- Później z powrotem w stan wysoki.
- DHT11 wysyła stan niski (80µs)->wysoki(80µs)
- DHT11 wysyła dane (po ok. 40µs):
  - 1: 8 bit: Wilgotność
  - 2: 8 bit: Wilgotność, część dziesiętna
  - 3: 8 bit: Temperatura
  - 4: 8 bit: Temperatura, część dziesiętna
  - 5: 8 bit: Suma kontrolna:
    - Ostatnie 8 bit z 1+2+3+4

7

- Każdy bit zaczyna się 50µs stanem niskim, czas późniejszego stanu wysokiego identyfikuje czy przesyłane jest 0 czy 1:
  - 26-28µs - 0
  - 70µs - 1
- Następnie w ten sam sposób przesyłany jest kolejny bit.


 
 


Figure 5 Data "1" Indication

```
//Zapytanie:
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(18);
digitalWrite(pin, HIGH);
delayMicroseconds(40);
pinMode(pin, INPUT);
```

```
//Czekamy na dane
while(digitalRead(pin) == LOW)
{...} //Obsługa time-out'u

 while(digitalRead(pin) == HIGH)
{...} //Obsługa time-out'u
```



9

```
byte data[5]; //dla przejrzystości pominięto zerowanie tablicy
byte currentByte=0;
byte currentBit=7;
for (int i=0; i<40; i++)
{
    while(digitalRead(pin) == LOW)
    { . . . } //Obsługa time-out'u

    unsigned long t = micros(); //pomiar czasu - start

    while(digitalRead(pin) == HIGH)
    { . . . } //Obsługa time-out'u

    if ((micros() - t) > 30) data[currentByte] |= (1 << currentBit);

    if (currentBit == 0) // następny bajt
    {
        currentBit = 7;
        currentByte++;
    }
    else
        currentBit--;
}
}
```



10

- Kompletne Arduino Uno jest 3-4x droższe od samego mikrokontrolera,
- Do danego układu niekoniecznie potrzebne są wszystkie oferowane przez moduł Arduino Uno urządzenia, np.
  - Port szeregowy przez USB
  - Słabe stabilizatory zasilania
  - Słaby stabilizator 3.3V
- Rozwiązanie: Użycie samego chipu ATmega328 (lub ATmega8 - 8kB na program, chip jeszcze tańszy) we własnym układzie


11

- Mikrokontroler
- Zasilanie +5V,
- Źródło częstotliwości taktowania (16MHz, względnie 8MHz),
- Podciągnięcie pinu RESET do stanu wysokiego,
- Kondensator odsprężający.


12

 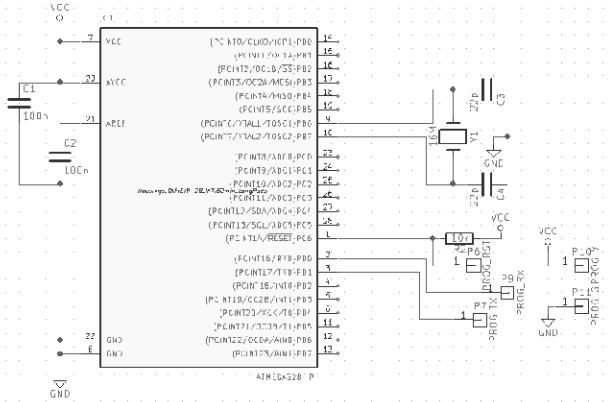

 - Zapisujemy do Arduino końcową wersję programu,
- Po skończonym testowaniu z modułem wykonujemy i testujemy podstawowy układ bez modułu:
  - Podstawa: Zapewnienie zasilania, taktowania, rezystora i kondensatorów,
  - Tłumaczenie pinów Arduino na piny ATmega, odpowiednie podłączenia,
  - Próba na płytce stykowej z układem usuniętym z Arduino,
- Wykonanie końcowej wersji układu.




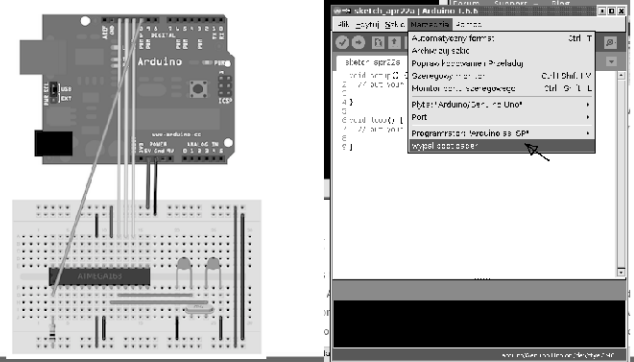- Programowanie nowego, czystego układu AVR jako Arduino przy użyciu istniejącego modułu Arduino ze szkiecem ArduinoISP:



- Działa przy użyciu portu równoległego,
- Bardzo prosta budowa,
- Działa niezależnie od Arduino – przyjmuje pliki HEX bootloadera oraz fuse bity,
- Program avrdude działa dla każdej platformy (w Linuksie niezbędne uprawnienia administratora).

ATmega	LPT
Vcc	2+3+4+5
/RESET	7
SCK	8
MOSI	9
MISO	10
GND	18

 

- Użytkowanie przy pomocy programu avrdude:
  - Czyścimy układ:
    - avrdude -p m328p -c bsd -e
  - Wgrywamy plik HEX:
    - avrdude -p m328p -c bsd -U flash:w:cpu.hex
  - Ustawiamy fuse bity:
    - avrdude -p m328p -c bsd -u -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0xFF:m

*Od tej pory układ nie będzie widoczny dla programatora dopóki nie dostarczymy źródła częstotliwości!*

## Plik .hex? Fusebity?

- Plik „hardware/arduino/avr/boards.txt” w instalacji Arduino:

```
uno.name=Arduino/Genuino Uno
```

```
uno.vid.0=0x2341
uno.pid.0=0x0043
uno.vid.1=0x2341
uno.pid.1=0x0001
uno.vid.2=0x2A03
uno.pid.2=0x0043
uno.vid.3=0x2341
uno.pid.3=0x0243
```

```
uno.upload.tool=avrdude
uno.upload.protocol=arduino
uno.upload.maximum_size=32256
uno.upload.maximum_data_size=2048
uno.upload.speed=115200
```

```
uno.bootloader.tool=avrdude
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.bootloader.file=optiboot/
optiboot_atmega328.hex
```


```
uno.build.mcu=atmega328p
uno.build.f_cpu=16000000L
uno.build.board=AVR_UNO
uno.build.core=arduino
uno.build.variant=standard
```

## Arduino – więcej portów I/O

- Użycie pinów analogowych
- Liczniki
- Multiplexery
- Rejestr przesuwny
- Zatrzaski
- Drugi uC
- 8255
- Komercyjne ekspandery

 
## Układy serii 74

- Realizują proste funkcje logiczne: bramki, liczniki, rejestry.
- Poziomy TTL
- Są „cegłkami” do budowy bardziej złożonych układów
- Bezpośrednio podłączane
- Podciągnięte wejścia
- Wyjścia normalne i z otwartym kolektorem
- Szeroko dostępne w różnych wykonaniach



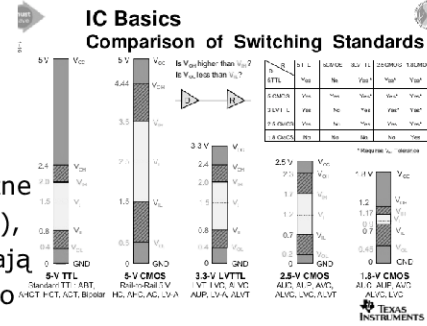
## Układy serii 74xx a seria 40xx

- Poziomy CMOS,
- Podobne funkcje, inne wyprowadzenia,
- Zasilanie do 15V,
- Mogą je uszkodzić wyładowania elektrostatyczne (szczególnie starsze układy),
- Do połączenia z 74 wymagają rezystora podciągającego do poziomu wysokiego CMOS.
- Kompatybilne z TTL i CMOS: 74HCT...




## Układy serii 74

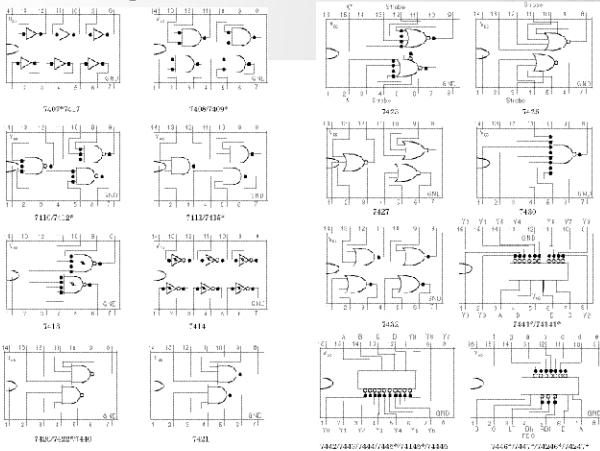

## Seria 74 – do czego służy układ?

- Nota katalogowa
  - Tablica prawdy
  - Schemat logiczny
- Zastosowania
- Eksperymenty

Connection Diagram

 

Function Table

Inputs				Outputs	
PR	CLR	CLK	D	Q	Q̄
L	H	X	X	H	L
-	L	X	X	L	H
I	I	X	X	H (Ncte 1)	H (Ncte 1)
I	I	↑	I	I	L
-	H	L	L	L	H
I	I	L	X	Q <sub>0</sub>	Q̄ <sub>0</sub>

H = HIGH Logic Level  
 X = Either LOW or HIGH Logic Level  
 L = LOW Logic Level  
 I = Indeterminate Transition  
 Q<sub>0</sub> = The output logic level of Q before the indicated input conditions were established.

Note 1: This configuration is nonstable; if set to 0, it will not go into either the preset or clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

## Użycie wyprowadzeń analogowych


- + Nie są potrzebne dodatkowe biblioteki,
- + Nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt,
- + Samo programowanie,



- Brak PWM,
- Kosztem ADC,
- Tylko 6 pinów
 
## Licznik

- + Rozszerzanie wyjść,
- + Tanie i dostępne układy
- + Dużo wyjść (np. 74HC590 – 8szt)
- + Linia OE.




- Tylko wyjścia,
- Potrzebny czas na „wyklikanie” stanu,
- Dodatkowy układ.

Inputs					Description
OE	CPR	MRC	CE	CPC	
H	X	X	X	X	Q outputs disable
L	X	X	X	X	Q outputs enable
X	T	X	X	X	counter data stored in register
X	L	X	X	X	register stage is not changed
X	X	L	X	X	counter clear
X	X	H	L	-	advance cnt count
X	X	H	L	-	no count
X	X	H	H	X	no count
 
## Multiplekser

- + Zarówno wejścia jak i wyjścia
- + Możliwy przesył szeregowy danych z kilku pinów.
- + Możliwe przełączanie przełączanych sygnałów – łączenie kaskadowe.


- Szybkość działania,
- Wysoka cena układów o dużej szybkości.


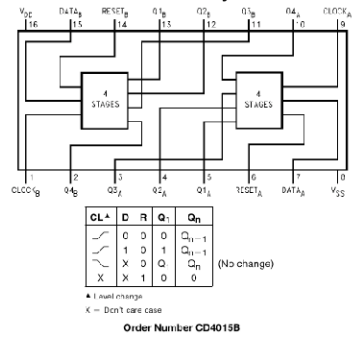
## Rejestr przesuwny

- + Możliwość znacznego rozszerzenia wyjść,
- + „Serial input - parallel output”,
- + Niska cena.


- Tylko wyjścia
- Konieczność załadowania stanu.
- Dodatkowy układ (można je łączyć w kaskadę).


 
## Przełączniki

- + Proste przełączanie dużej ilości wyprowadzeń,
- + Możliwy wybór kierunku,


- Wyższa cena układów,
- Mniejsza popularność,
- Konsekwencje w przypadku uszkodzenia


 
## Zatrzaski


- + Szybkie przełączanie wyprowadzeń
- + Multipleksowanie

- Skomplikowane sterowanie
- Możliwość uszkodzenia
- Tylko jeden kierunek


 
## Drugi uC

- + Łatwość użycia
- + Biblioteki
- + Wejście/wyjście, ADC, PWM.
- Wymaga oprogramowania
- Cena
- Niższa szybkość.



31

## 8255 i podobne


- + Wejście i wyjście,
- + Programowanie przez zapis wartości
- + 24 piny I/O
- Wymagania mikroprocesorowe, nie dla mikrokontrolera (konieczność emulacji sygnałów),
- Niska prędkość,
- Wyższa cena układów



32
 
## Programowalny sterownik


- + Dodatkowe funkcje (np. PWM),
- + Łatwiejsze programowanie,
- + Najczęściej tylko jeden układ.
- Często niska wydajność prądowa
- Wysoka cena
- Specjalizowany układ - Problemy z przyszłą dostępnością.



33

 
## Komercyjne ekspandery

- + Łatwość programowania
- + Gotowe biblioteki
- + Łatwe podłączenie
- + Dodatkowe interfejsy
- Bardzo wysokie ceny
- Wewnątrz jest któreś z omawianych rozwiązań.




34

## Jak użyć mniej pinów? - Klawiatura

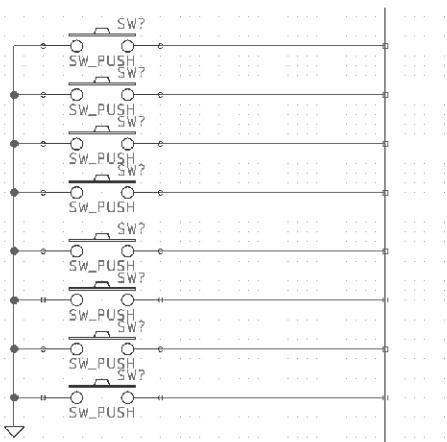




35

## Klawiatura: Lepsze rozwiązanie

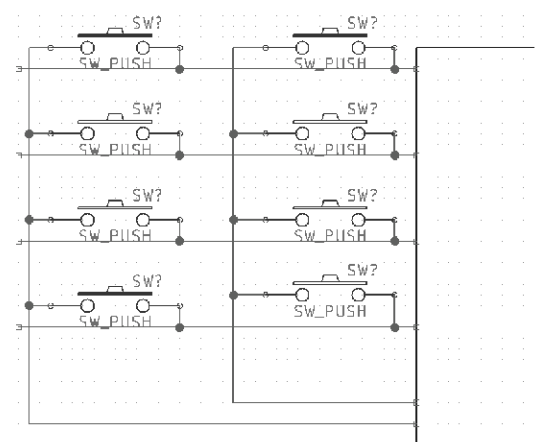

36


KEY2

 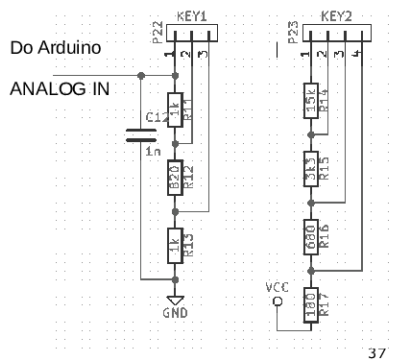 

(Eizo F980 schematic)
 
## Wyjścia: Multipleksowanie wyjść


- Zamiast 4x8=32 wyjść użyte 8+4=12.
- Możliwość dalszego zmniejszania wyjść:
  - np. wejścia wyświetlaczy (4) - zapis na 2 bitach, użycie dekodera.



<http://hackyourmind.org>

 
## Urządzenia wyjścia

- Przekaznik, odbiorniki do ok. mocy tranzystora:



 
## Urządzenia wyjścia

- Układy Darlingtona: Sterowanie silnikiem krokowym:
  - np. ULN2803.


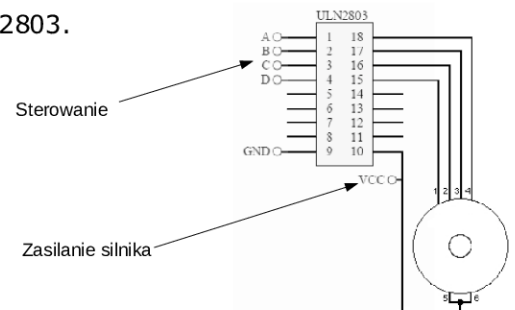
## Urządzenia wyjścia

- Układy Darlingtona: Sterowanie silnikiem krokowym:
  - np. ULN2803.



## Silniki krokowe


- W przeciwieństwie do liniowych, możliwe jest przestawienie o ustalony kąt,
- Moment jest (w przedziale roboczym) odwrotnie proporcjonalny do prędkości,
- Wymagają znacznych prądów (więc i sterowników),
- Łatwa dostępność z odzysku – drukarki, napędy CD/FDD, skanery,
- Biblioteki do ich obsługi są w Arduino, a sterowniki są proste w budowie.
- Poruszane są przez doprowadzenie prądu do odpowiednich uzwojeń w prawidłowej kolejności, silniki takie mają 2..6 uzwojeń.



43
 
## Jak to działa?






- Wał jest namagnesowany w odpowiedni sposób,
- Uaktywniane są kolejne elektromagnesy, Magnes na wale jest przyciągany przez jeden elektromagnes, a odpychany przez inny co powoduje obrót o jeden krok.
- Możliwa praca wyłącznie „na przyciąganie” - mniejszy moment, łatwiejsze sterowanie.



Źródło: Wikimedia comons

     
## Rodzaje silników krokowych

- Bipolarne
  - 4 wyprowadzenia
  - 6 wyprowadzeń
- Unipolarne
  - 4, 8, 5 wyprowadzeń



## Sterownik silnika

- Silniki unipolarne:

 


Źródło: Dokumentacja Arduino <https://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper>


46

## Sterownik silnika

- Silniki bipolarne:

 

Układ L293D:

 


47


## Sekwencja sterowania

Dla 4 pinów:

* Step	C0	C1	C2	C3
* 1	1	0	1	0
* 2	0	1	1	0
* 3	0	1	0	1
* 4	1	0	0	1

 


...lub układ 74LS04 (6x inwerter)

 

Zauważmy, że zawsze:

- C<sub>0</sub> != C<sub>1</sub>
- C<sub>2</sub> != C<sub>3</sub>

→ Możemy więc użyć tylko 2 pinów!

 

48




```
#include <Stepper.h>
```

```
Stepper myStepper(200, 8, 9, 10, 11);
```

Ilość kroków/obrót      Piny, do których podłączono sterownik (2, 4 lub 5 pinów)

```
void setup() {
  myStepper.setSpeed(60);
}
```


Prędkość (~obr/min)

 

```
void loop() {
  myStepper.step(1);
  delay(20);
}
```

Ilość kroków (może być ujemna)

 
- Tyristor/triak – sterowanie prądem zmiennym:



- Transoptor (DC), Optotriak (AC)


- Podłączenie:

 - Jak LED (separacja wyjścia)
- Jak łącznik (separacja wejścia)



- Używane do zabezpieczenia przed:

 - Wysokim napięciem
- Uszkodzeniem portu
- Pętlą masy




## Zasilanie układów

...to urządzenie przekształcające prąd o jednych parametrach na prąd o parametrach jakich potrzebuje nasze urządzenie.

- Układ zasilacza może czerpać energię z np:

- Instalacji elektrycznej
- Baterii ogniw lub akumulatorów
- Innego zasilacza – np.. urządzenia na USB
- Generatorów, ogniw, innych źródeł

 - Napięcie sieci: **230V/50Hz**
  - "Sinusoidalne"



- W zasilaczu sieciowym występują **niebezpieczne napięcia!**


- Nie należy modyfikować konstrukcji zasilacza sieciowego bez wiedzy jak on działa
- Przed jakimkolwiek serwisowaniem zasilacza sieciowego:
  - Odłączyć fizycznie zasilanie,
  - Zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem zasilania,
  - Rozładować kondensatory! - **niebezpieczeństwo porażenia przy odłączonym zasilaczu!**



- Do projektowanego urządzenia musimy dostarczyć prąd:
  - O odpowiednich **napięciach**
    - np. 5V dla AVR, 12V dla LED mocy
  - Odpowiednim maksymalnym **natężeniu**
    - np. 200mA dla AVR, 1A dla LED mocy
  - Przy czym przynajmniej dla układów cyfrowych muszą być to napięcia **stabilizowane**.

55

 
- Historycznie pierwszy, prosty zasilacz do zasilania z sieci energetycznej
- Potencjał „fazy” (>230V!) na jednym wyjściu!**
- Mała masa, niskie bezpieczeństwo
- Praktycznie brak stabilizacji
- Nieodporny na zakłócenia
- NIEBEZPIECZNY.**



56


- Bezpieczniejszy – separacja galwaniczna przez transformator.
- Transformator zamienia 230V na np. 6V AC
- Prostownik+filtr –  $6V \cdot 1.41 = 8,46V$
- Stabilizator – 8.46V (zmiennie w zależności od obciążenia) → 5V DC.

 - Wydziela się dużo ciepła  
niech  $I=2A$ :  
 $8,46V - 5V = 3,46V$   
 $3,46V \cdot 2A = 6,92W$  w ciepło!




57

 - Przy użyciu gotowego układu serii 78xx
  - (max 1A)
  - Łatwa konstrukcja




58

 - Wersja z tranzystorem
  - Źródło napięcia odniesienia – tu układ 7809, może by „stosowana np. dioda Zenera
  - Niespecjalna stabilizacja (spadek napięcia na złączach tranzystorów występuje i tak).
  - Tranzystory powinny mieć ( ; - ) rezystory emiterowe.




 - Zasilacze liniowe są proste w konstrukcji i bezpieczne tak jak bezpieczny jest transformator. Jednak ze względu na lepszą sprawność i mniejsze wymiary coraz popularniejsze stają się przetwornice impulsowe.



 
## Zasilacze impulsowe

- Mniejsze wymiary, większa sprawność
- ...ale bardziej skomplikowana budowa
- Niektóre nie zaskarżają bez obciążenia
- Tańsze zasilacze wprowadzają zakłócenia,
- Możliwe konstrukcje DC-DC


 
## Na przykład MC34063

- Układy ciągle produkowane, choć nie najnowsza technologia
- Przetwornica 5V → 10V
- Możliwe zastosowanie tranzystora dla zwiększenia mocy
- Istotny dobór cewki!
- Gorsza dioda – gwałtowny spadek sprawności.



## Komunikacja i protokoły

## Komunikacja

- ...z innymi urządzeniami – by umożliwić wymianę informacji.
- ...z istniejącym systemem sieciowym – by usprawnić przetwarzanie danych
- ...z komputerem – by używać urządzenia.
- Musimy opracować:
  - Interfejs
  - Protokół komunikacyjny

## Protokoły komunikacyjne

- Niezbędne jest użycie istniejącego lub utworzenie nowego języka komunikacji urządzeń – protokołu
- Jeżeli urządzenie ma udawać inne, np.. klawiatura – dobrze udokumentowane protokoły już istnieją
- ...ale jeżeli tworzymy całkowicie nowe urządzenie, istniejące standardy, choć mocno naginane, mogą okazać się niewystarczające.

## Interfejs komunikacyjny

- np.
- Port szeregowy oferowany przez Arduino
- USB i emulacja USB przez AVR
- Sieć – przy użyciu układu NIC
- Wi-fi (np.. układ ESP8266)
- Magistrale szeregowo oferowane przez AVR
- Własne interfejsy szeregowo i równoległe

- Ściśle zależne od tego, jaką funkcję ma wykonywać urządzenie. Inny protokół będzie opracowany dla kontrolerów sterowanych przez komputer, a inny dla sterowników IoT.
- O ile to możliwe należy użyć istniejących interfejsów (np.. USB, Bluetooth, RS232), a protokoły powinny być udokumentowane!

67

- ASCII – łatwy w debugowaniu, możliwe ręczne testy, ale małe możliwości transmisji.
- Binarny – możliwość przesłania dużej ilości danych, większa szybkość (brak złożonego dekodowania), ale trudniejszy w weryfikacji i przeprowadzaniu testów.
- Jeżeli wykonujemy proste zadania stosunkowo rzadko (np. sterowanie przekaźnikami, sprawdzanie czujnika) możemy użyć protokołu w ASCII.

68


## Co powinno być w protokole? Minimum

- „Identyfikacja” - komunikat, który powoduje odesłanie przez urządzenia informacji o sobie. Umożliwia wybranie urządzenia i uzyskanie informacji o jego wersji, możliwościach, funkcji.
- „Reset” - komunikat, który powoduje natychmiastowe przywrócenie wejść/wyjść do stanu pierwotnego, wywołującego najmniej możliwych negatywnych konsekwencji. Wykonywane na starcie urządzenia oraz w przypadku problemów z programem klienckim.

69
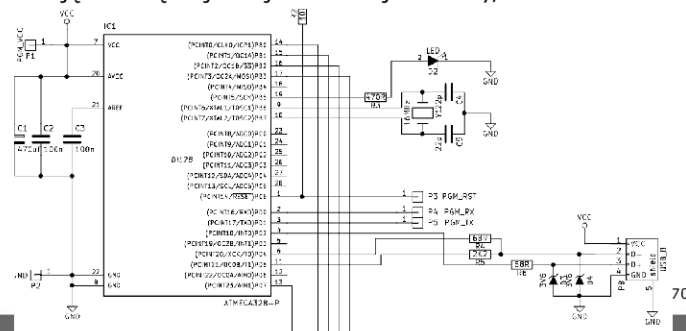
## Przykład

- Sterownik klawiatury akordowej:
  - Interfejs: USB, emulacja klawiatury USB,
  - Protokół – klawiatury USB,
  - Użycie protokołu: Niestandardowe – naciśnięcie przycisku wywołuje emulację wciśnięcia jednej kombinacji klawiszy, zwolnienie – innego.



70

## Przykład – c.d.

- Użycie istniejącego protokołu całkowicie „załatwia” nam kwestię identyfikacji (urządzenie zgłosi się jako klawiatura USB) i resetu.
- Istnieje gotowa biblioteka do low-speed USB: V-USB.
- Wystarczy oprogramować naciśnięcie i zwalnianie klawiszy w kodzie dla AVR.

```
#include "UsbKeyboard.h"

void setup() {
  TIMSK0 &= ~(1<TOIE0); //atmega328
  cli(); // Clear interrupts

  UsbDeviceDisconnect(); //make pc re-discover
  delayMs(250);
  usbDeviceConnect();

  sei(); // Set interrupts again
  pinMode(KEY_1, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  UsbKeyboard.update();
  ( . . . )
  if (digitalRead(KEY_1) == LOW) {
    UsbKeyboard.sendKeyStroke(CODE1_DOWN, MODIFIER);
    delay(100);
  }
  ( . . . )
}
```

71

## Komunikacja z własną aplikacją

- Przykład 2: Sterowanie płytką przekaźników przez komputer.
- Arduino będzie spełniać rolę interfejsu.
- Więc:
  - Interfejs: RS232 (via USB).
  - Protokół: ASCII.
- Polecenia:
  - Identyfikacja
  - Reset
  - Ustaw
  - Odczytaj stan

72

## Przykład 2: c.d.

- Np. tak:

PC->AVR	Funkcja	Użycie / Odpowiedź
I	IDENTIFY	Łańcuch tekstu zawierający „INTERFACE”
R	RESET	Wszystkie przekaźniki wyłączone. AVR odpowiada „O” jak „OK”.
Sxx.0, Sxx.1	SET	Ustawia przekaźnik xx w stan 0 lub 1. AVR odpowiada „O” jak „OK”.
Gxx	GET	Pobiera informację o stanie przekaźnika. AVR odpowiada „0” lub „1”.

73

## Kod Arduino

```
#define ...

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(RELAY1,OUTPUT);
  ...
  pinMode(RELAYS,OUTPUT);
  reset();
}

void reset() {
  digitalWrite(RELAY1,LOW);
  ...
  digitalWrite(RELAYS,LOW);
}


byte getState(byte relay)
{
  if (relay==1)
    return digitalRead(RELAY1);
  ...
  if (relay==5)
    return digitalRead(RELAYS);
  return 255; //error condition
}

void setState(byte relay, byte state) {
  if (relay==1)
    digitalWrite(RELAY1,state);
  ...
  if (relay==5)
    digitalWrite(RELAYS,state);
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    char k=Serial.read();
    delay(10);
    switch (k) {
      case 'I': {
        Serial.print("RELAY INTERFACE v. 1.0");
        break;
      }
      case 'R': {
        reset();
        Serial.print("0");
        break;
      }
      case 'G': {
        byte which=Serial.read()-'0';
        Serial.print(getState(which));
        break;
      }
      case 'S': {
        byte which=Serial.read()-'0';
        byte what=Serial.read(); //dot
        what=Serial.read()-'0';
        setState(which,what);
        Serial.print("0");
        break;
      }
    }
  }
}
```

74


## Aplikacja

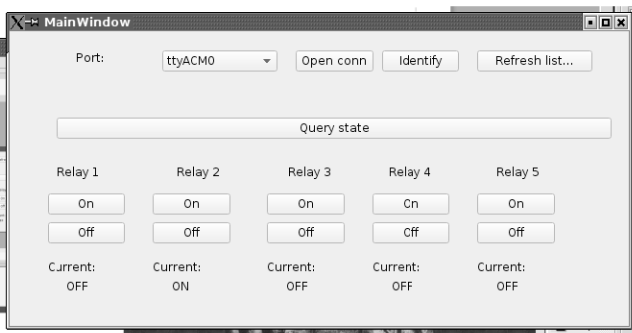

75
 
## Łączność – modemy szeregowo

- Dla Arduino istnieje wiele urządzeń dołączanych do portu szeregowego. Urządzenia te zachowują się jak modemy.
- Obsługa np.
  - Bluetooth
  - Wi-fi (ESP8266)
  - GSM (SIM800)
  - GPS (SIM900 i późne SIM800)
  - I wiele innych
- Sterowanie odbywa się poleceniami modemowymi (Hayesa) i ich rozszerzeniami.



76

Dziękuję za uwagę

77