

## Synteza układów kombinacyjnych metodą tablic Karnaugh - ćwiczenie 7

### 1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest praktyczna realizacja układu kombinacyjnego na podstawie funkcji boolowskich wyznaczonych na zajęciach. Celem drugorzędym jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie symulacji układów kombinacyjnych za pomocą programu LabVIEW.

### 2. Wprowadzenie teoretyczne

#### 2.1. Metoda tablic Karnaugh

Metoda tablicy Karnaugh należy do grupy najszybszych metod minimalizacji funkcji przełączających małej liczby zmiennych, co wynika z dużej komplikacji samego zapisu następującej wraz ze wzrostem ilości zmiennych.

Upraszczając funkcję przełączającą przy wykorzystaniu tablicy Karnaugh, należy pamiętać o następujących problemach:

- wiersze i kolumny tablicy Karnaugh opisane są w kodzie Greya, tzn. każdy kolejny wiersz i kolumna różnią się od siebie o negację jednej zmiennej,
- zakreślając jedynek (zera), tworzy się grupy liczące 2, 4, 8, 16 ... elementów,
- zawsze zakreśla się grupy z największą możliwą ilością jedynek (zer), przy czym należy pamiętać o możliwości sklejenia ze sobą krawędzi równoległych tablicy,
- grupy mogą posiadać części wspólne,
- liczba grup jedynek (zer) odpowiada liczbie składników sumy (iloczynu) poszukiwanej funkcji,
- w przypadku kiedy istnieje możliwość zakreślenia grup na kilka sposobów, arbitralnie wybiera się jeden z nich,
- dana grupa reprezentuje iloczyn (sumę) tych zmiennych, które nie zmieniają swojej wartości,
- w przypadku gdy funkcja przełączająca posiada elementy o wartości nieokreślonej elementy te wpisujemy do tabeli wprowadzając dla nich specjalne oznaczenie np. – a następnie wykorzystujemy lub pomijamy w zależności od potrzeby przy tworzeniu grup (patrz punkt b).

Przykład

Zminimalizować funkcję  $y = \sum_{x_1, x_2, x_3, x_4} (0, 2, 4, 6, 12, 14)$  metodą tablicy Karnaugh.

Rozwiązanie

Po rozwinięciu otrzymamy funkcję przełączającą w postaci:

$$y = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4$$

Stosując zasadę a) tworzymy tablicę Karnaugh, wypełniając ją jedynekami dla elementów funkcji a pozostałe pola uzupełniamy zerami otrzymując:

$x_1 x_2$ $x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

W kolejnym kroku tworzymy dwie grupy zawierające po cztery elementy - według zasady b), c), d):

$X_1X_2$	00	01	11	10	
$X_3X_4$	00	1	1	0	0
01	0	0	0	0	
11	1	1	0	0	
10	1	1	0	0	

Diagram showing two groups:  $G_1$  (top row, columns 00 and 01) and  $G_2$  (bottom two rows, columns 00 and 01).

Postępując według wytycznych e), f), g) odczytujemy zminimalizowaną postać funkcji przełączającej. W czteroelementowej grupie  $G_1$  wartości zmiennych  $\bar{x}_1$  i  $\bar{x}_4$  nie ulegają zmianie ponieważ zakreślono grupę jedynek. Funkcja ta przyjmie postać iloczynu  $G_1 = \bar{x}_1\bar{x}_4$ . Dla grupy  $G_2$  niezmiennie wartości przyjmują parametry  $\bar{x}_1$ ,  $x_3$  więc grupa ta przyjmie postać  $G_2 = \bar{x}_1x_3$ . Po zsumowaniu z grupą  $G_1$  otrzymamy ostatecznie poszukiwaną przez nas funkcję w postaci dysjunkcyjnej:

$$y = \bar{x}_1x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_4$$

W celu wyznaczenia zminimalizowanej funkcji w postaci koniunkcyjnej należy zacząć od początku wypisywanie tablicy dla  $y = \Pi(0, 2, 4, 6, 12, 14)_{x_1x_2x_3x_4}$  lub też skorzystać z tablicy wypisanej dla postaci dysjunkcyjnej zakreślając w tym przypadku grupy zer:

$X_1X_2$	00	01	11	10	
$X_3X_4$	00	1	1	0	0
01	0	0	0	0	
11	1	1	0	0	
10	1	1	0	0	

Diagram showing two groups:  $G_1$  (right two columns, all rows) and  $G_2$  (left two columns, middle two rows).

Postępując według wytycznych e), f), g) otrzymamy następujące grupy  $G_1 = \bar{x}_1$  (ponieważ jedynym niezmiennym parametrem w grupie jest  $x_1$  i przyjmuje on wartość jeden) oraz  $G_2 = x_3 + \bar{x}_4$ . Po pomnożeniu obu grup otrzymamy zminimalizowaną funkcję w postaci koniunkcyjnej:

$$y = \bar{x}_1(x_3 + \bar{x}_4)$$

## 2.2. LabVIEW

LabVIEW (**L**aboratory **V**irtual **I**nstrument **E**ngineering **W**orkbench) umożliwia tworzenie programów za pomocą języka graficznego (tzw. język G). Programowanie w LabVIEW polega na budowie schematu blokowego i korespondującego z nim panelu stanowiącego interfejs użytkownika. Budowa tego interfejsu jest możliwa dzięki dostępnym bibliotekom gotowych elementów takich, jak: wyświetlacze cyfrowe, mierniki, potencjometry, termometry, diody LED, tabele, wykresy itp. Elementy te konfiguruje się w zależności od zastosowania. Panel użytkownika umożliwia zbudowanie wirtualnego przyrządu obsługiwane: z klawiatury, za pomocą myszy lub innego urządzenia wejściowego służącego do komunikacji komputera z użytkownikiem.

Następnie, przy pomocy graficznego języka konstruuje się odpowiedni schemat blokowy, będący równocześnie kodem źródłowym. Budowany schemat blokowy można porównać z grafem przepływu informacji, a jego elementy to funkcje zawarte w bibliotekach, np. algebraiczne, boolowskie, statystyczne, związane z obsługą plików, przetwarzaniem sygnałów lub obsługą urządzeń we/wy itp. Relacje między blokami funkcyjnymi reprezentowane są przez połączenia o różnych kolorach i grubościach. Rodzaj połączenia świadczy o typie przekazywanych danych. Można łączyć ze sobą tylko elementy tego samego typu. Tworzone aplikacje nazywane są virtual instruments (VI), ponieważ ich wygląd i operacje imitują działanie rzeczywistych przyrządów. Program zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do akwizycji, analizy i prezentacji danych.

Wszystkie aplikacje używają struktury hierarchicznej i modularnej. Oznacza to, że można ich używać również jako podprogramy. Aplikacje użyte w innej aplikacji nazywane są subVI.

## 3. Przebieg ćwiczenia

### 3.1. Synteza układu kombinacyjnego na przykładzie dekodera kodu naturalnego na kod 1 z 4.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie funkcji boolowskich dla zadanego układu. W tym celu przedstawiamy działanie zadanego układu za pomocą tabeli stanów.

wejścia				wyjścia			
$b_1$	$b_2$	$\bar{b}_1$	$\bar{b}_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1

Jeżeli jest to możliwe, zapisujemy równania bezpośrednio z tabeli. W tym celu wygodnie jest w tabeli stanów uwzględnić negację sygnałów wejściowych.

$$d_1 =$$

$$d_2 =$$

$$d_3 =$$

$$d_4 = b_1 \cdot b_2$$

### Symulacja dekodera kodu naturalnego na kod 1 z 4 za pomocą programu LabVIEW.


Uruchamiamy program z menu Start > Programy > National Instruments LabVIEW 8.x.

Po uruchomieniu wybieramy opcję *new* i po rozwinięciu klikamy *BlankVI*.

W celu optymalnego rozmieszczenia okien programu na monitorze komputera, należy w oknie o tle szarym, (jest to okno gdzie będzie budowany panel sterujący) wybrać w górnym pasku narzędzi opcję *Window>Tile Left and Right*.

Okno Panelu użytkownika

Okno schematu blokowego

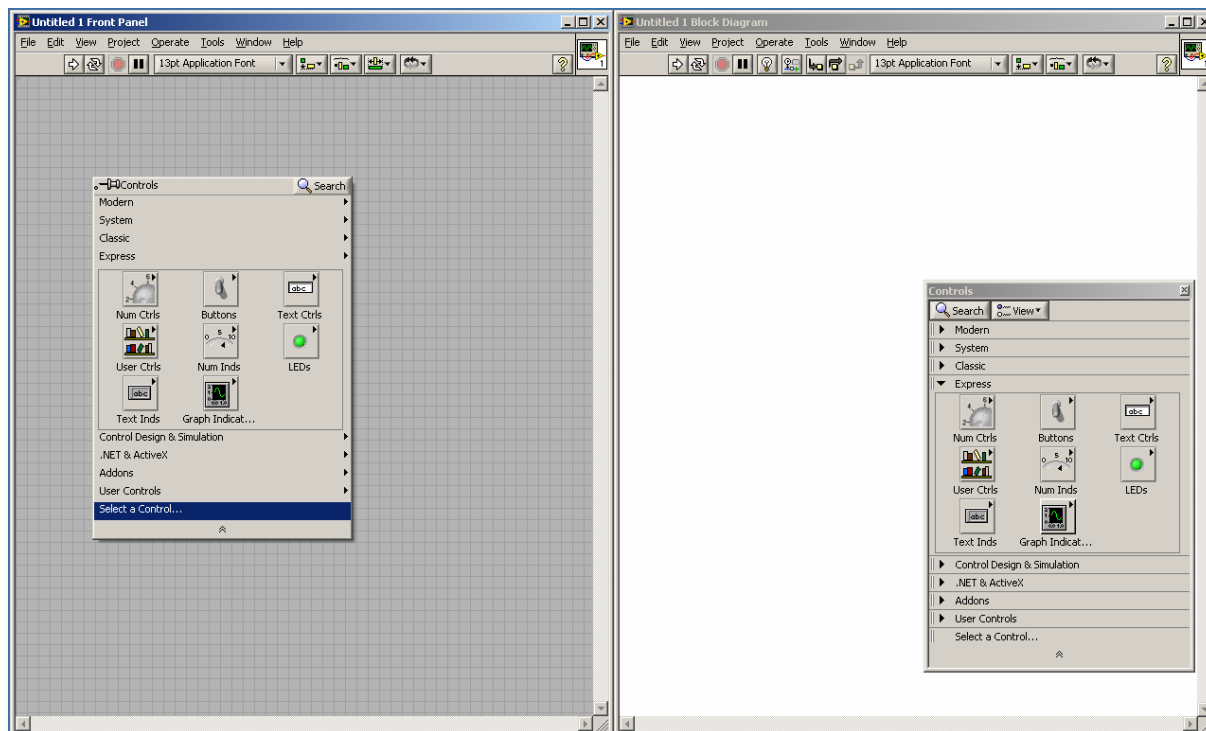

Rys.1. Okna programu LabVIEW


Okno Block Diagram służy do tworzenia schematu blokowego w celu realizacji dekodera – umieszczamy tu bramki, wejścia, wyjścia itp. Okno Front Panel posłuży do wizualizacji i kontroli napisanego programu umieszczimy tu wszystkie przyciski (wejścia) i diody (wyjścia). W celu zbudowania dekodera umieszczamy dwa przyciski oraz cztery diody. Nadajemy im nazwy  $b_1$ ,  $b_2$  dla przycisków i  $d_1$  do  $d_4$  dla diod. Klikamy prawym przyciskiem myszy w szare pole i najeżdżamy kursorem na ikonę *Leds*. Następnie wybieramy *Round LED* i w ten sposób tworzymy 4 diody. Dalej tworzymy 2 przyciski klikając prawym przyciskiem myszy na szarym polu oraz kursorem najeżdżamy na ikonę *Buttons* i wybieramy *PushButton*. Należy zauważyć, że wszystkie elementy panelu użytkownika mają swoje odpowiedniki w oknie schematu blokowego.

Kolejnym etapem jest budowa schematu blokowego w oknie Block Diagram.


Dla przykładu przedstawiono odzwierciedlenie pierwszego równania realizującego funkcję dla diody numer 1.

W celu zapewnienia cyklicznej pracy programu w oknie schematu blokowego wstawiamy pętlę *While Loop*. W oknie schematu blokowego klikamy prawym przyciskiem myszy na białym polu i wybieramy ikonę *Exec Ctrl>While Loop*. Trzymając lewy przycisk myszy tworzymy pole działania (rysujemy prostokąt) tak, aby objąć nim wszystkie wstawione do tej pory ikony. Następnie znów klikamy prawym przyciskiem myszy (wewnątrz pętli *While Loop*) i wybieramy ikonę *Not* z menu *Programming >Boolean* oraz ikonę *And* z tego samego menu.

W kolejnym kroku łączymy elementy schematu blokowego. Myszka najeżdżamy na prawą krawędź przycisku  $b_1$ , gdzie znajduje się mały trójkącik (wyjście przycisku). Pojawia się mała rolka – klikamy lewy przycisk myszy i trzymając łączymy z wejściem bramki *Not*. Dalej wyjście bramki *Not* łączymy z pierwszym wejściem bramki *And* i wyjście tej bramki do podłączamy do diody  $d_1$ . Następnie wstawiamy drugą bramkę *Not* z menu *Programming > Boolean*. Drugi przycisk  $b_2$  łączymy z wejściem drugiej bramki *Not*, a wyjście tej bramki z drugim (wolnym) wejściem bramki *And*. W ten sposób zrealizowano funkcję  $d_1$ . Podobnie należy zbudować funkcje  $d_2$  do  $d_4$ . Sposób realizacji całego dekodera przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

 

Rys.2. Panel sterowania

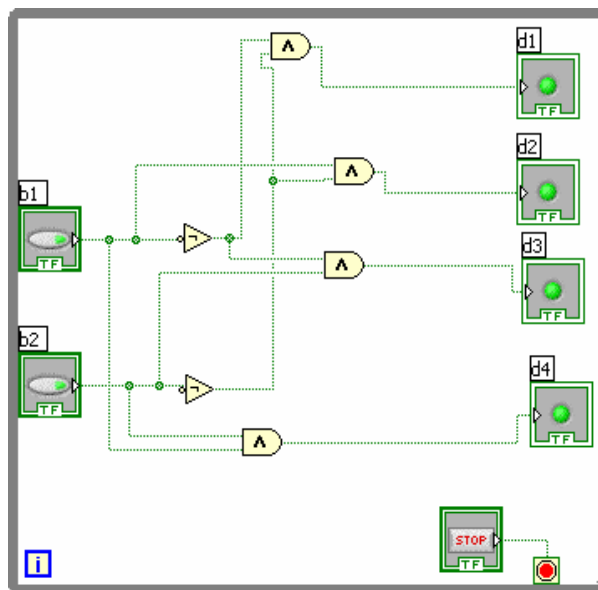

Rys.3. Schemat blokowy budowanego dekodera

Tak zbudowany program będzie działał cyklicznie, tzn. pętla *While Loop* będzie ponownie uruchamiana zaraz po zakończeniu poprzedniego cyklu. Powoduje to spowolnienie pracy komputera, gdyż jednostka centralna stara się jak najczęściej wykonywać pętlę. W celu zmniejszenia liczby wykonywanych cykli do istniejącego schematu blokowego dodajemy opóźnienie. Z menu *Programming > Timing* wybieramy funkcję *Wait Until Next ms Multiple* i umieszczamy ją wewnątrz pętli. Definicji czasu oczekiwania dokonujemy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy nad wejściem funkcji (lewa krawędź) i wybraniu opcji *Constant* z podręcznego menu *Create*. W powstałe pole należy wpisać czas oczekiwania w mili sekundach np. 10 ms.

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy zbudowany układ działa poprawnie. W tym celu należy go uruchomić. W oknie Panelu sterowania klikamy ikonę strzałki *Run (Ctrl+R)*, która znajduje się pod górnym paskiem menu. Sprawdzamy poprawność zbudowanego układu wykorzystując wszystkie możliwości przycisków włączając je i wyłączając. Po sprawdzeniu naciskamy przycisk STOP.

W ten oto sposób możemy zbudować dowolny dekodery kodu naturalnego  $1$  z  $n$ .

### 3.2. Synteza transkodera kodu binarnego na kod wskaźnika siedmiosegmentowego.


Transkoder ten ma 4 wejścia (A, B, C, D) reprezentujące wyświetlaną w kodzie binarnym cyfrę. Siedem wyjść (a, b, c, d, e, f, g) służy do sterowania poszczególnymi segmentami wskaźnika. Każde z wyjść może być w jednym z dwóch stanów: „włączony” (świeci) i „wyłączony” (nie świeci). Liczba możliwych kombinacji logicznych stanów wyjściowych to  $2^7=128$ . Liczba kombinacji stanów wejściowych jest równa 16, z których tylko 10 jest wykorzystanych do kodowania dziesięciu cyfr (0..9), a 6 pozostałych kombinacji może służyć do kodowania dodatkowych znaków. Sposób rozmieszczenia segmentów wskaźnika przedstawiono na rysunku 4.

Zadany transkoder ma współpracować ze wskaźnikiem o wspólnej anodzie. Zatem, w celu zaświecenia danego segmentu należy podać stan niski. Przykładowo – w celu wyświetlenia cyfry „0” należy zapalić wszystkie segmenty z wyjątkiem segmentu „g”. Na wyjścia **a, b, c, d, e, f**, podajemy „0” logiczne, natomiast wyjście **g** ustawiamy na poziomie wysokim „1”.

Tabela stanów transkodera

Wartość dziesiętna	Stany wejść				Stany wyjść						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ
11	1	0	1	1	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ
12	1	1	0	0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ
13	1	1	0	1	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ
14	1	1	1	0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ
15	1	1	1	1	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ

φ – oznacza dowolny stan

 

Rys.4. Rozkład segmentów dla wskaźnika siedmiosegmentowego

Kolejnym krokiem jest minimalizacja funkcji dla poszczególnych wyjść **a** do **g**. W tym celu dla każdego z wyjść wypełniamy tabelę Karnaugh.

Uzupelnimy table:

BA	00	01	11	10
DC				
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10	$\phi$	0	$\phi$	$\phi$

$$a = \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

BA	00	01	11	10
DC				
00				
01				
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10			$\phi$	$\phi$

b =

BA	00	01	11	10
DC				
00				
01				
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10			$\phi$	$\phi$

c =

BA	00	01	11	10
DC				
00				
01				
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10			$\phi$	$\phi$

d =

BA	00	01	11	10
DC				
00				
01				
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10			$\phi$	$\phi$

e =

BA	00	01	11	10
DC				
00				
01				
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10			$\phi$	$\phi$

f =

BA	00	01	11	10
DC				
00				
01				
11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$
10			$\phi$	$\phi$


g =

Po tym etapie zadania przechodzimy do budowy układów za pomocą programu LabVIEW.

Budowy układu transkodera dokonujemy podobnie jak układu dekodera, omawianego poprzednio. W oknie panelu tworzymy wyświetlacz siedmiosegmentowy. Do tego celu używamy diod LED. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w szare pole panelu frontowego należy wybrać kursorem ikonę *Leds*, a następnie *Square LEDs*. Wybrana dioda będzie stanowić jeden z segmentów wskaźnika siedmiosegmentowego. Należy tu pamiętać o odpowiedniej konfiguracji diody (poprzez kliknięcie na diodzie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji *properties*). Zgodnie z założeniem o wspólnej anodzie wskaźnika, segmenty powinny „świecić” (mieć odpowiedni kolor) gdy na wejściu jest poziom niski i nie świecić (mieć kolor tła) gdy na wejściu jest poziom wysoki. Diodę kopiujemy i wklejamy sześć razy w celu uzyskania siedmiu takich samych segmentów, które układamy tak – aby tworzyły cyfrę „osiem”. Segmentom nadajemy nazwy **a**, ..., **g**. Po zbudowaniu „ósemki” dodajemy 4 przyciski *PushButton* i nazywamy je odpowiednio **A**, **B**, **C**, **D**.

W programie LabVIEW możliwe jest stosowanie wielowejsciowych funkcji logicznych nazywanych *Compound Arithmetic* z menu *Programming > Boolean*. Omawiany bloczek w zależności od potrzeb można rozszerzyć na odpowiednią ilość wejść. W celu dokonania tej operacji kursorem myszy najeżdżamy na dolną krawędź bloczka i rozszerzamy go. Funkcje *Compound Arithmetic* umożliwiają, również negację poszczególnych wejść poprzez wybór opcji *Invert* z menu podręcznego dla danego wejścia funkcji. Lewa strona bloczka *Compound Arithmetic* podzielona jest na obszary (liczba obszarów zależy od liczby wejść), które możemy zanegować w zależności od potrzeb programu. Kolejnym krokiem jest wybór realizowanej funkcji przez *Compound Arithmetic*. Wyboru tej funkcji dokonujemy z menu podręcznego (klikając prawym przyciskiem myszy ponad ikoną) *Change Mode > AND*. Przykład realizacji funkcji dla segmentu przedstawiono na rysunku 5.

$$a = \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

 

Rys. 5. Przykład realizacji zminimalizowanej funkcji

W podobny sposób budujemy pozostałe zminimalizowane funkcje.

#### 4. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać: schematy symulacyjne zbudowanych układów, tablice stanów, tablice Karnaugh w postaci dysjunkcyjnej, funkcje po zminimalizowaniu w postaci dysjunkcyjnej oraz wnioski końcowe. Należy również wyznaczyć postać koniunkcyjną zadanych na zajęciach (dwóch) funkcji, korzystając z tablicy zapisanej dla postaci dysjunkcyjnej. Należy tu zapisać funkcje wykorzystując grupy zer.