

09.05.2019

Zadanie 1

W pakiecie Simulink proszę utworzyć układ, który symuluje zachowanie ściemniacza tyrystorowego. W najprostszej postaci można posłużyć się blokami: switch, relay, sum, gain. Można również posługiwać się innymi blokami tak aby uzyskać układ, który daje możliwość ustawiania i zmiany momentu załączenia już podczas symulacji oraz daje możliwość „wysterowania” tranzystora w dowolny sposób (tak by załączenie następowało po maksimum napięcia)

Przykładowy przebieg:

