

10.05.2018

### Zadanie 1

W pakiecie Simulink proszę utworzyć układ, który symuluje zachowanie ściemniacza tyrystorowego. W najprostszej postaci można posłużyć się blokami: switch, relay, sum, gain. Można również posługiwać się innymi blokami tak aby uzyskać układ, który daje możliwość ustawiani i zmiany momentu załączenia już podczas symulacji.

Przykładowy przebieg:

