

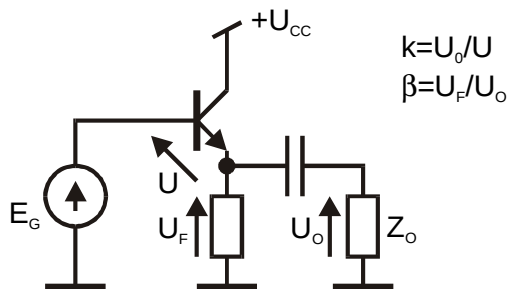
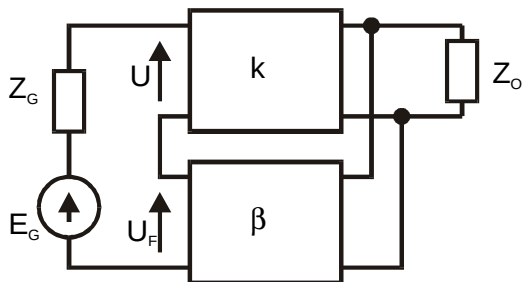


Typy sprzężeń zwrotnych



Sprzężenie napięciowe szeregowe

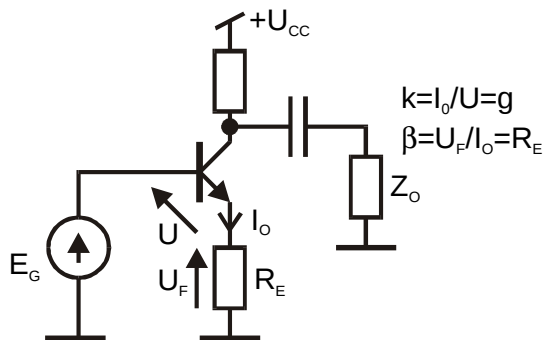

Sprzężenie prądowe szeregowe

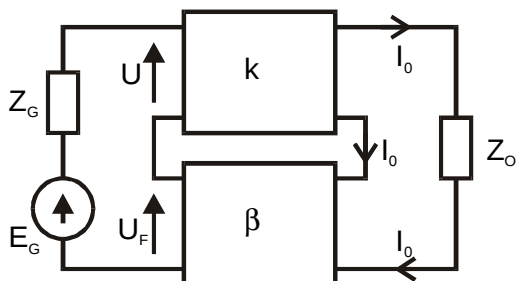

Sprzężenie napięciowe równoległe

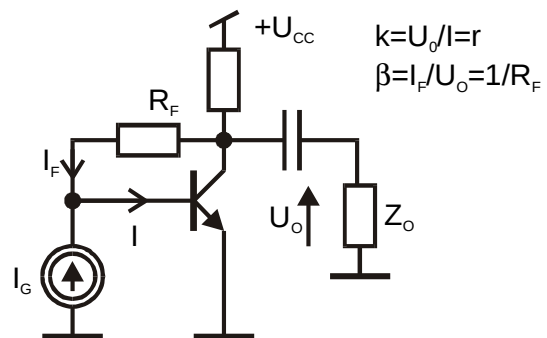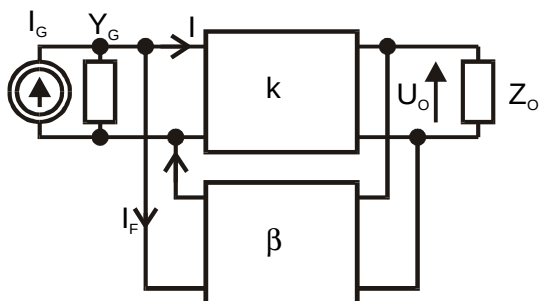

Sprzężenie prądowe równoległe

