

Zestawienie parametrów małosygnałowych wzmacniaczy tranzystorowych

	WE	WEps	WEnr	WS	WC	WD	WB	WG
k_u	$-g_m R'_C$ duże	$-\frac{R'_C}{R_E}$	$-\frac{R_F}{R_S}$	$-g_m R'_D$ średnie	<1	<1	$g_m R'_C$ duże	$g_m R'_D$ średnie
k_i	β	β	$\frac{R_F}{R_O}$	" ∞ "	β	" ∞ "	$-\alpha$	-1
r_{we}	$r_{b'e}$	$r_{b'e} + \beta R_E$	$> R_S$	" ∞ "	$r_{b'e} + \beta R_E$	" ∞ "	$\frac{1}{g_m}$	$\frac{1}{g_m}$
r_{wy}	R_C	R_C	$\frac{R_F}{\beta} \parallel R'_C$	R_D	$\frac{1}{g_m}$	$\frac{1}{g_m}$	R_C	R_D
f_g	mała	$\sim$	$\sim$	mała	duża	duża	duża	duża