

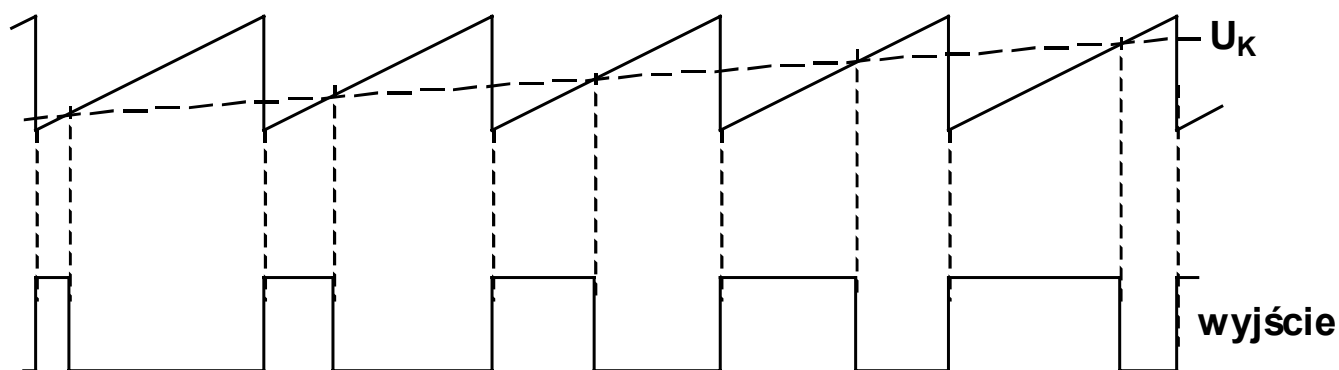



Regulacja szerokości impulsów (PWM)

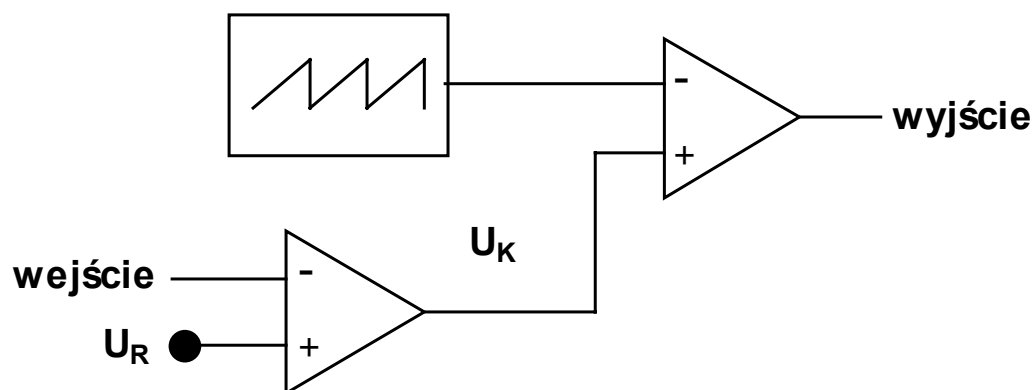


Przykład regulatora PWM (L296)

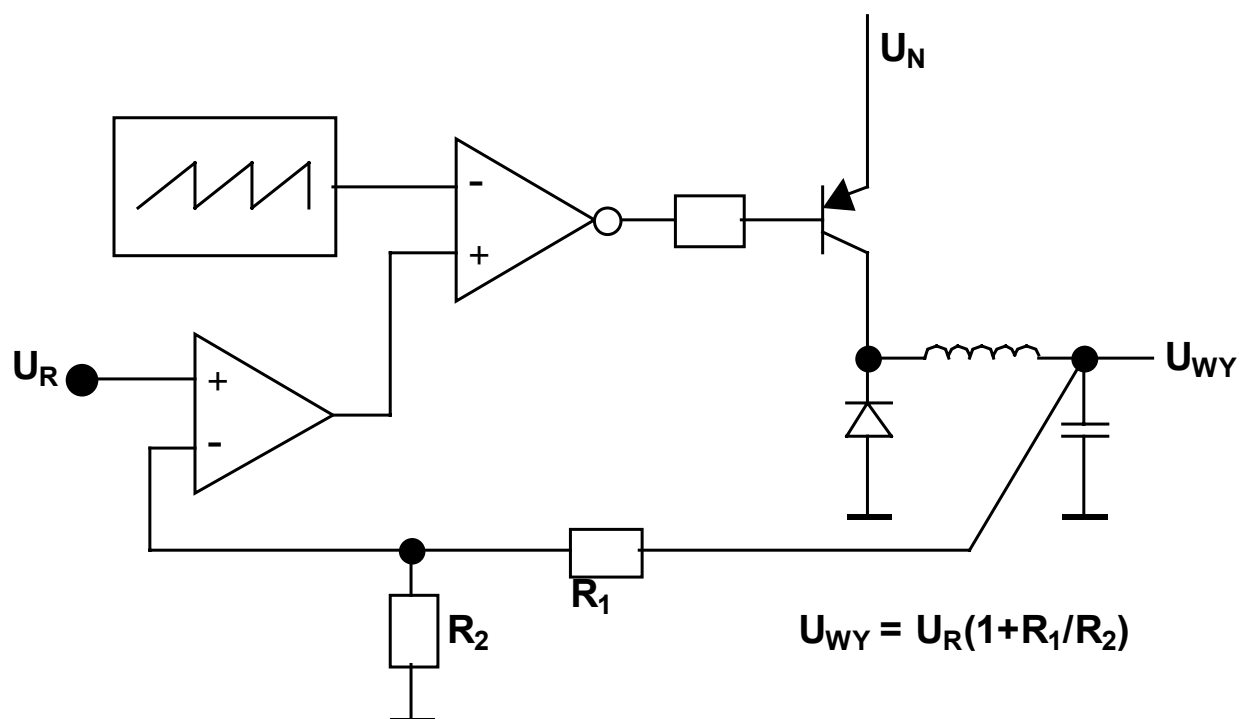


Regulator kluczowany po stronie wtórnej

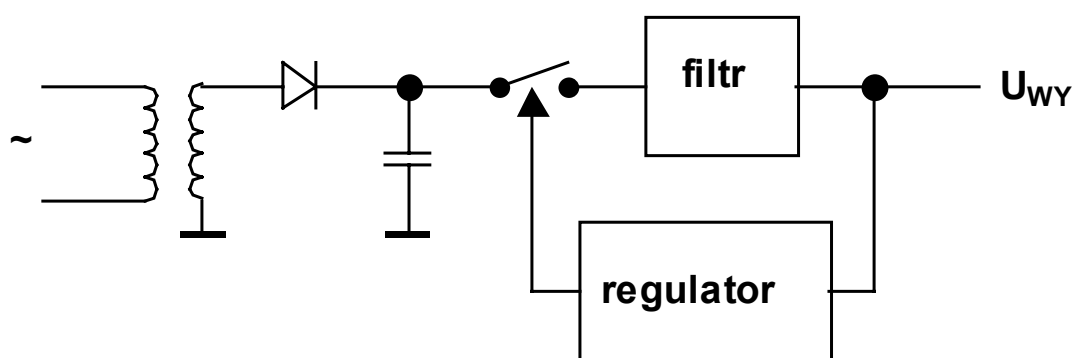

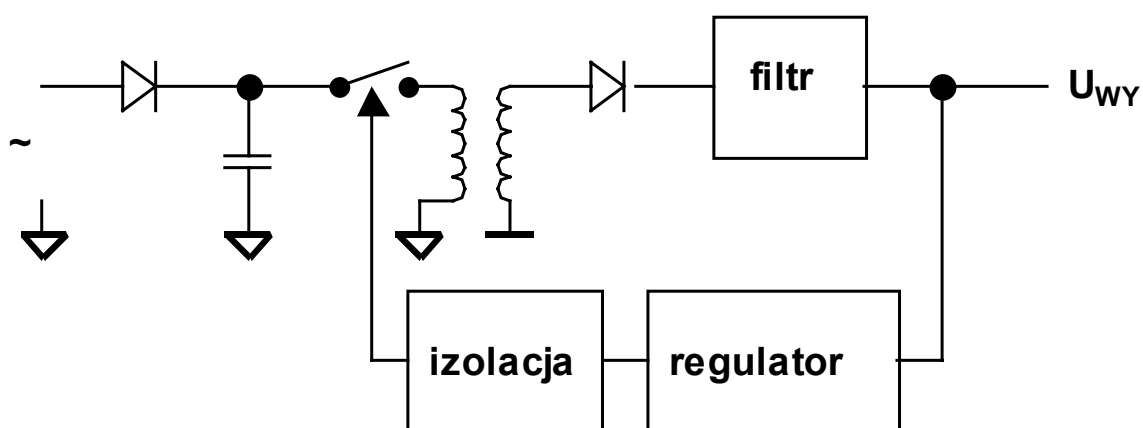Regulator kluczowany po stronie pierwotnej



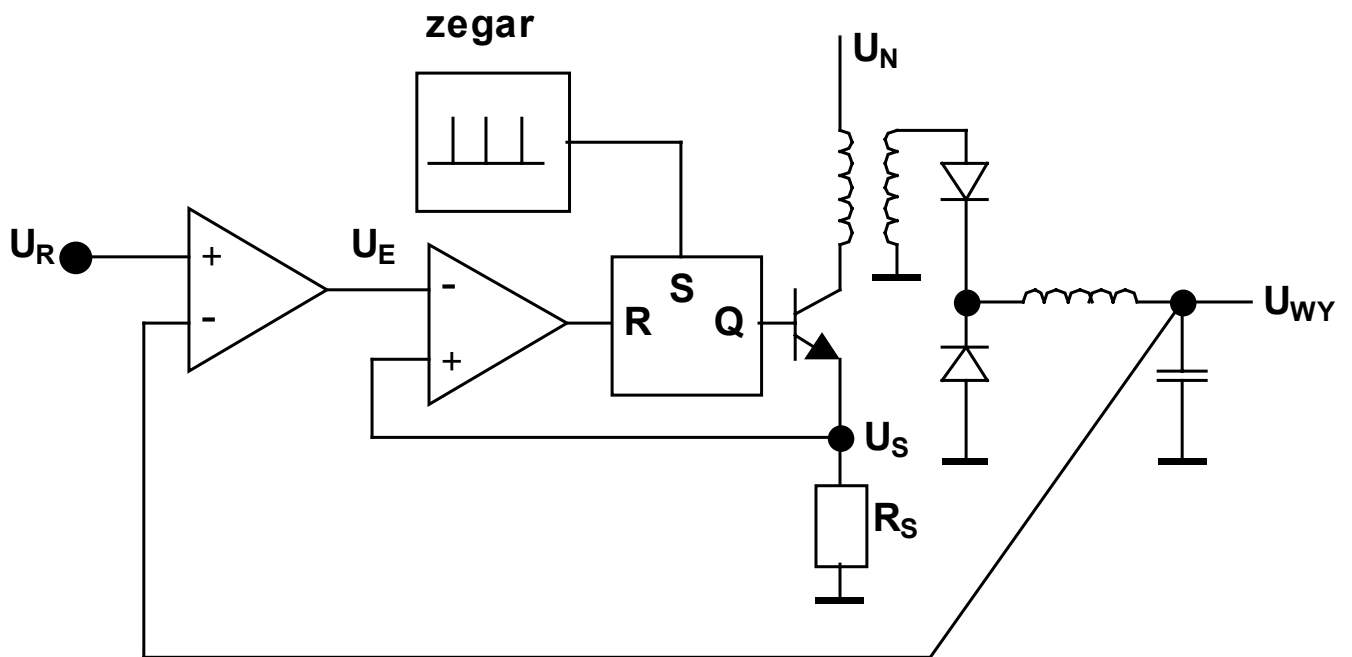Regulator pracujący w trybie prądowym (Current Mode) UC3842



Korektor współczynnika mocy (Power Factor Corrector PFC)

