

Metody numeryczne w elektrotechnice

Ćwiczenie 11 — Rozwiązywanie zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych

Dariusz Borkowski


27 maja 2012

Wstęp

Poznasz numeryczne sposoby rozwiązywania równań (i układów równań) różniczkowych zwyczajnych w Simulinku, Matlabie i w C.

1 Najprostszy obwód RL — 2 pkt

Aby zrozumieć sposób w jaki pakiety symulacyjne (jak Simulink) wyznaczają przebiegi sygnałów (zmiennych stanu) układów dynamicznych najpierw rozwiąż na papierze najprostsze zadanie metodą Eulera. Wyznacz przebiegi prądu $i(t)$ w szeregowym obwodzie RL pokazanym na rysunku 1 po zamknięciu wyłącznika.

 

Rysunek 1: Szeregowy obwód RL.

Obwód ten można opisać równaniem różniczkowym pierwszego rzędu¹

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E \quad (1)$$

co można przekształcić do postaci

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L}(E - Ri) \quad (2)$$

lub ogólniej², przyjmując x za i (prąd i jest funkcją czasu $i(t)$)

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (3)$$

Podstawiając do (3) iloraz różnicowy $\frac{x_{k+1} - x_k}{h}$ w miejsce pochodnej $\frac{dx}{dt}$ po przekształceniu otrzymujemy iteracyjny wzór Eulera na kolejną wartość x_{k+1}

$$x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k) \quad (4)$$

gdzie h jest krokiem całkowania, a k jest numerem kroku ($t_k = kh$). Widać, że niezbędna jest znajomość warunku tzw. początkowego czyli $x_0 = x(t_0)$.

W tym przypadku krok całkowania ma wymiar czasu i jest przedziałem czasu, co jaki wyznaczone zostaną kolejne wartości (próbki) prądu. Natomiast kolejne wartości przebiegu prądu opisane są równaniem

$$i_{k+1} = i_k + h \frac{E - Ri_k}{L} \quad (5)$$

¹Jedno równanie wyższego rzędu (np. obwód RLC opisany jest równaniem rzędu drugiego) przekształca się do postaci układu równań rzędu pierwszego, otrzymując równanie stanu, jak na wcześniejszych zajęciach. Równanie stanu z macierzą stanu jest po prostu układem równań różniczkowych zwyczajnych.

²W ogólnym przypadku x może być wektorem złożonym z wielu zmiennych stanu.

Przyjmując wartości $E = 10 \text{ V}$, $L = 2 \text{ H}$, $R = 4 \Omega$ i warunek początkowy $i_0 = i(t = 0) = 0 \text{ A}$ oblicz na papierze wartości prądu w pierwszych 10–ciu krokach dla $h = 0,1$, w pierwszych 5–ciu krokach dla $h = 0,2$. Podaj na końcu wartość prądu po 1 sekundzie od zamknięcia przełącznika. Dodatkowo, korzystając częściowo z obliczonych kroków oblicz wartość prądu po pierwszej sekundzie gdy w pierwszych 6 krokach przyjąłeś $h = 0,1$, a dalej już $h = 0,2$. Porównaj wyniki i uzasadnij różnice. Wyniki zapisuj z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, a w obliczeniach powinieneś korzystać z większej. Najłatwiej zrobić to w Matlabie wykorzystując fakt, że za każdym razem w linii poleceń Matlab'a wynik umieszczany jest w zmiennej `ans`, którą możesz wykorzystać w iteracyjnych obliczeniach wykonanych ręcznie.

Dowiedziałeś się jak działa najprostsza metoda całkowania równań różniczkowych. Istnieje wiele innych metod, dokładniejszych, często działających wolniej i znacznie bardziej skomplikowanych (patrz wykład). Ważnym spostrzeżeniem powinno być, że kompromis pomiędzy dokładnością obliczeń można uzyskać zmieniając dynamicznie krok całkowania. W miejscach gdzie zmiany zmiennych stanu są duże, należy zmniejszać krok całkowania dla zwiększenia dokładności, a w miejscach o małych zmianach wydłużyć krok całkowania dla przyspieszenia obliczeń bez znacznej starty dokładności.

Jak widzisz rozwiązanie tego zadania wymagało wyprowadzenia równań opisujących obwód. Simulink służy do symulacji obiektów dynamicznych i na podstawie modelu sam tworzy te równania i rozwiązuje. Problemem jest za to zbudowanie z dostępnych bloków modelu³ analizowanego obiektu, lecz to zagadnienie wykracza poza ramy tego przedmiotu. Tutaj pokazany zostanie najprostszy przykład.

Przenieś ten przykład do Simulinka. Otwórz nowy model. Przenieś na niego następujące bloczki z biblioteki Simulinka: Sources/Constant, Sinks/Scope, Continuous/Integrator, Math/Sum i dwukrotnie Math/Gain. Constant będzie odpowiadał napięciu E . Kliknij na nim dwukrotnie i podaj wartość 10. Bloczki Gain to wzmacnienie. Jeden z nich odpowiada rezystancji R i ma mieć wartość 4, a drugi odwrotności indukcyjności L i ma mieć wartość $1/2$. Integrator to blok całkujący, dzięki któremu z pochodnej prądu $\frac{di}{dt}$ otrzymasz prąd $i(t)$.

Teraz połącz wejścia i wyjścia bloczków tak, aby odwzorować równanie (2). Zaczynij od bloku Sum który odzwierciedla sumę w liczniku (2). Ustaw „minus“ na wejściu, na które podasz iloczyn Ri , a „plus“ na wejściu E . Do wyjścia bloku Sum podłącz wejście bloku Gain odpowiadającemu $1/L$. Na wyjściu tak połączonych bloków jest pochodna prądu $\frac{di}{dt}$. Pochodną scałkuj podając ją na wejście bloku Integrator. Na wyjściu otrzymałeś prąd i . Podaj prąd na wejście drugiego bloku Gain, aby na jego wyjściu otrzymać iloczyn Ri , który podasz na wolne wejście (z „minusem“) bloku Sum. Dołącz na wejście sumatora blok Constant odpowiadający napięciu E . Aby zobaczyć na wykresie przebieg prądu i podłącz blok Scope do wyjścia bloku Integrator.

Otwórz (z menu) okno Simulation Parameters z ustawieniami symulacji. Czas zakończenia symulacji ustaw na 2 sekundy. W opcjach solvera wybierz typ algorytmu całkowania Fixed-step (stałokrokowy) i algorytm ode1 (Eulera). Ustaw krok całkowania na 0,2. Kliknij dwukrotnie na bloku Scope aby otworzyć okno wykresu. Uruchom symulację. Porównaj wynik z uzyskanym wcześniej na papierze. Otwórz parametry wykresu i w zakładce Data history wyłącz ograniczenie pamiętanych danych do 5000 próbek. Teraz, dla zwiększenia dokładności symulacji, ustaw krok całkowania 0,00001 i zobacz jak długo potrwa symulacja. Wybierz algorytm całkowania ode4 (Rungego–Kutty) i powtórz symulację. W tym przypadku nie widać znaczącej różnicy w prędkości działania. Zmień rodzaj algorytmu na zmiennokrokowy Variable-step i ustaw maksymalną długość kroku na auto, a minimalną na 0,00001. Zobacz jak długo trwa symulacja.


Jak widzisz, bez górnego ograniczenia kroku całkowania symulacja trwa bardzo krótko (w tym przypadku nawet przy zwiększeniu zadanej dokładności do $1e-15$). Dlatego wskazane jest używanie algorytmów zmiennokrokowych. W przypadku układów sztywnych, opisanych źle uwarunkowaną macierzą Jacobiego, warto korzystać z algorytmów zmiennokrokowych oznaczonych jako stiff.

Teraz zbuduj model szeregowego układu RLC, o dwóch zmiennych stanu (prąd cewki i napięcie kondensatora) i wyznacz przebiegi tych zmiennych w Simulinku. Przyjmij wartości $E = 10 \text{ V}$, $L = 2 \text{ H}$, $C = 2 \text{ F}$, $R = 2 \Omega$ oraz zerowe warunki początkowe.

2 Wyznaczenie prądu obciążenia prostownika jednopółprzewodnikowego — 2 pkt

Twoim zadaniem jest wyznaczenie przebiegu prądu obciążenia i_L od chwili włączenia zasilania prostownika jednopółprzewodnikowego pokazanego na rysunku 2 do chwili $t_K = 0,6 \text{ [s]}$.

³Modele obwodów elektrycznych w Simulinku łatwiej jest budować za pomocą bloków Power Sim Blockset dla Simulinka, choć nie zawsze są one dostępne.

 Rysunek 2: Schemat prostownika jednopołówkowego z obciążeniem R .

Prostownik jest zasilany napięciem sinusoidalnym

$$E = A \sin(\omega t), \quad (6)$$

którego pulsacja ω wynosi $2\pi 50$ [rad/s].

Nieliniowa charakterystyka diody napięciowo-prądowa diody jest następująca

$$i_D = i_S \left[\exp \left(\frac{u_D}{mU_T} \right) - 1 \right] \quad (7)$$

gdzie $i_S = 100$ nA to prąd nasycenia, a iloczyn w temperaturze pokojowej mU_T wynosi 30 mV.

Korzystając z praw Kirchhoffa dla obwodu, a następnie podstawiając zależności (6), (7) oraz zależność na sumę napięć w lewym oczku $u_D = E - u_C$, układ z rysunku można opisać dwoma równaniami różniczkowymi (z których pierwsze jest nieliniowe!):

$$i_S \left[\exp \left(\frac{E - u_C}{mU_T} \right) - 1 \right] = i_L + C \frac{du_C}{dt} \quad (8)$$

$$u_C = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L \quad (9)$$

Poszukiwane są czasowe przebiegi zmiennych stanu czyli napięcia na kondensatorze u_C i prądu cewki (obciążenia) i_L . Aby je wyznaczyć równania (8) i (9) należy przekształcić tak, aby po lewej stronie znalazły się pochodne zmiennych stanu u_C i i_L (zauważ podobieństwo do równania z poprzedniego zadania) czyli do postaci:


$$\frac{\partial u_C}{\partial t} = f_1(u_C, i_L, t) \quad (10)$$

$$\frac{\partial i_L}{\partial t} = f_2(u_C, i_L, t) \quad (11)$$

Przyjmij wartości elementów $R = 20 \Omega$, $L = 1$ H, $C = 10$ mF, $A = 220\sqrt{2}$ V. Spróbuj rozwiązać równanie w Matlabie metodą ode45 dla zerowych warunków początkowych. W tym celu zapisz pod nową nazwą przykładowy program `wdpode` obliczający rozwiązanie równania Van Der Pola. Następnie zmodyfikuj go tak, aby funkcja f przekazywana metodzie rozwiązywania, zwracała wektor pochodnych $\left[\frac{du_C}{dt} \quad \frac{di_L}{dt} \right]^T$ zmiennych stanu w chwili t . Możesz zrezygnować z użycia macierzy Jacobiego. Pamiętaj, że napięcie E jest także funkcją czasu.

Na początek przyjmij domyślne wartości opcji metody podając w wywołaniu `ode45` pusty wektor `[]` w miejsce opcji. Wyświetl obliczone w kolejnych chwilach czasu wartości zmiennych stanu. Widzisz, że metoda jest niezbieżna. Wypróbuj inne metody, t.j. `ode113`, `ode23`. Nadal nie otrzymałeś rozwiązań. Wypróbuj metody dla układów sztywnych `ode23tb`, `ode23t` i `ode15s`. Dopiero ostatnia z metod jest zbieżna, lecz rozwiązanie nie przypomina prawidłowego rozwiązania pokazanego na rysunku 3. Wynika to z domyślnych opcji działania metod całkowania. Za pomocą funkcji `odeset` ustaw następujące opcje: tolerancja względna `RelTol` i bezwzględna `AbsTol` równe 10^{-6} , maksymalna długość kroku całkowania `MaxStep` równa 10^{-3} . Teraz wypróbuj wszystkie metody jeszcze raz. Metody te adresowane są do różnych problemów (patrz dokumentacja programu Matlab) i charakteryzują się m. in. różną prędkością działania. W celu zweryfikowania liczby kroków, obliczeń funkcji i jej pochodnych włącz opcję `Stats`. Funkcji `tic` i `toc` użyj w celu sprawdzenia, która z metod jest w tym zadaniu najszybsza.

Zdefiniuj funkcję wyznaczającą Jakobian (jak w przykładzie `wdpode`) dla funkcji f_1 i f_2 po obu zmiennych stanu i sprawdź jak jego wykorzystanie wpływa na czas obliczeń (użyj opcji `Jacobian`).

 

Rysunek 3: Przebiegi napięcia u_C i prądu i_L w układzie z rysunku 2 po zamknięciu przełącznika.

Sprawdź dla jakiej wartości indukcyjności L wygładzającej przebieg prądu obciążenia i_L widoczne (przy automatycznej skali wykresu) są tętnienia w prądzie obciążenia.

3 Rozwiązanie układów równań różniczkowych zwyczajnych w GSL-u — 3 pkt

GSL udostępnia funkcje służące do rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Dostępne są zarówno funkcje pozwalające na precyzyjną kontrolę nad przebiegiem całkowania równań (włącznie z modyfikowaniem długości kroku przez programistę podczas całkowania) jak i funkcje wyższego poziomu wykonujące całkowanie automatycznie, praktycznie bez potrzeby kontroli ich działania. Dostępne jest 10 różnych schematów adaptacyjnego wyznaczania długości kroku całkowania.

W zadaniu tym rozwiążesz równanie oscylatora Van der Pola. Jest to równanie różniczkowe drugiego rzędu

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \mu \frac{dx}{dt} (x(t)^2 - 1) + x(t) = 0 \quad (12)$$

które stosując podstawienia $y_1 = x$, $y_2 = \frac{dx}{dt} = \frac{dy_1}{dt}$, $\frac{dy_2}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$ można zapisać w postaci układu dwóch równań rzędu pierwszego


$$\frac{dy_1}{dt} = y_2 \quad (13)$$

$$\frac{dy_2}{dt} = \mu(1 - y_1^2)y_2 - y_1 \quad (14)$$

zależnych od jednego parametru μ . W zależności od wartości μ układ równań może być układem sztywnym (ang. *stiff*) lub nie. Np. dla $\mu = 1000$ jest to układ sztywny.

Otwórz szkielet programu znajdujący się w pliku **lab11z03.c**. Uzupełnij brakujące fragmenty, tak aby program wyznaczał rozwiązanie równania (12) w przedziale czasu od 0 do 100 sekund, przy podanych w pliku warunkach początkowych. Przed rozwiązaniem układu równań należy wybrać typ całkowania oraz przydzielić pamięć dla kilku niezbędnych obiektów, a po opuszczeniu pętli całkowania, należy zwolnić pamięć po obiektach. Należy uzupełnić program o funkcję zapisującą wartości rozwiązania do pliku tekstowego. Poniżej znajduje się opis niezbędnych funkcji. Funkcje opisałem w kolejności, w jakiej mają wystąpić w programie. Przed programem głównym `main` należy zdefiniować funkcję (wektor funkcji) opisujących pochodne zmiennych stanu oraz, jeśli użyty algorytm tego wymaga, również Jakobian układu równań różniczkowych.

`gsl_odeiv2_step_type` jest typem danych określającym typ metody całkowania (sposób wyznaczania długości kroku całkowania). Typ definiuje się następująco: `const gsl_odeiv2_step_type * T = gsl_odeiv2_step_rk4;`. Określenie typu `T` powinno się znajdować, przed opisanymi niżej funkcjami. W dokumentacji GSL-a pod adresem http://www.gnu.org/software/gsl/manual/gsl-ref_25.html są opisane pozostałe typy metod całkowania.

 Rysunek 4: Przebiegi rozwiązania równania (12) dla $\mu = 1$.

`gsl_odeiv2_step * gsl_odeiv2_step_alloc (const gsl_odeiv2_step_type * T, size_t dim)` zwraca wskaźnik do nowego wystąpienia funkcji „kroczącej” (ang. *stepping functions*) typu T dla systemu o dim wymiarach.

`gsl_odeiv2_control * gsl_odeiv2_control_y_new (double eps_abs, double eps_rel)` tworzy nowy obiekt kontrolny, który jest odpowiedzialny za utrzymanie lokalnego błędu całkowania w granicach określonych przez tolerancję względną `eps_rel` i bezwzględną `eps_abs`. Dostępne są również inne sposoby kontroli lokalnego błędu.

`gsl_odeiv2_evolve * gsl_odeiv2_evolve_alloc (size_t dim)` zwraca wskaźnik do nowo utworzonej funkcji ewolucyjnej (autorzy GSL-a postępowanie całkowania układu równań różniczkowych nazywają ewolucją) rozwiązującą układ o dim wymiarach. Funkcja ewolucyjna jest interfejsem wysokiego poziomu do rozwiązywania układu równań różniczkowych zwyczajnych. Funkcja ta automatycznie wywołuje funkcje krocząca oraz funkcje kontrolującą błąd i jeśli jest taka potrzeba wykonuje krok wstecz i wyznacza na nowo rozwiązanie.

`gsl_odeiv2_system` jest typem danych opisującym rozwiązywany układ równań różniczkowych (system). System można zdefiniować np. tak `gsl_odeiv2_system sys = {f,j,n,params}`, gdzie:

`f` jest wskaźnikiem do funkcji zwracającej wartość pochodnych zmiennych stanu

`int (* function) (double t, const double y[], double dydt[], void * params);`

`j` jest wskaźnikiem do macierzy Jacobiego pochodnych cząstkowych funkcji `f`

`int (* jacobian) (double t, const double y[], double * dfdy, double dfdt[],`

`void * params)` należy dodać, że nie każdy algorytm wykorzystuje macierz Jacobiego (jedynie te najbardziej zaawansowane), ale wygodnie jest zdefiniować Jakobian, aby móc przetestować każdy rodzaj algorytmu. W przypadku niedefiniowania Jakobianu należy zamiast `j` podać `NULL`; `n` jest rozmiarem systemu (ilością równań) typu `size_t`;

`params` jest wskaźnikiem typu `void` do struktury zawierającej parametry funkcji `f`.

`int gsl_odeiv2_evolve_apply (gsl_odeiv2_evolve * e, gsl_odeiv2_control * c, gsl_odeiv2_step * s, const gsl_odeiv2_system * dydt, double * t, double t1, double * h, double y[])` jest wywołaniem funkcji ewolucyjnej, która wyznacza kolejne rozwiązanie systemu. Przy wywołaniu należy podać wskaźniki do alokowanych wcześniej obiektów `s`, `c`, `e`. `dydt` jest wskaźnikiem do obiektu opisującego system. `t` jest wskaźnikiem do aktualnego czasu w symulacji, a `h` do aktualnej długości kroku. `y[]` jest tablicą (czyli właściwie wskaźnikiem na jej zerowy element) zawierającą aktualną wartość (wektor) rozwiązań. Na początku symulacji za `y` podajemy warunek początkowy, a za `t` początkowy czas symulacji. Po każdym wywołaniu rozwiązanie w aktualnym kroku zapisywane jest do `y`, a czas w aktualnym kroku do `t`. Również wartość kroku całkowania `h` jest uaktualniana w każdym kroku `t1` jest czasem końca symulacji. Funkcja ta powinna działać w pętli, sprawdzającej czy czas `t` nie przekroczył czasu `t1`. Funkcja zwraca wartość statusu. Jeśli funkcja zwróci `GSL_SUCCESS` to można przerwać wykonanie pętli.

`void gsl_odeiv2_step_free (gsl_odeiv2_step * s)` zwalnia pamięć użytą przez funkcję krocząca.

```
void gsl_odeiv2_control_free (gsl_odeiv_control * c) zwalnia pamięć po obiekcie kontrolnym.
```

```
void gsl_odeiv2_evolve_free (gsl_odeiv_evolve * e) zwalnia pamięć po funkcji ewolucyjnej.
```

Sprawdź działanie różnych algorytmów (metod całkowania) opisanych w dokumentacji. Zadaż $\mu = 1000$, aby otrzymać układ sztywny (dla różnych μ otrzymasz różny okres oscylacji rozwiązania!). Zauważ, że teraz symulacja obejmująca ten sam czas co poprzednio (100 sekund) trwa o wiele dłużej (dla przyspieszenia działania możesz wyłączyć wypisywanie wyników na ekran) i tworzy znacznie dłuższy wektor wyników. Aby uniknąć tworzenia tak długiego wektora wyników, nie należy zapisywać do pliku wartości po każdym kroku całkowania, lecz co zadany przedział czasu np. 1 sekundę. Korzystając z przykładu podanego w dokumentacji GSL-a zmodyfikuj program tak, aby zapisywać rozwiązania w wybranych chwilach, z jednakowym odstępem czasu. Wyrysuj w Matlabie rozwiązania dla $\mu = 1$ i $\mu = 100$.

Na następne zajęcia

Równania różniczkowe cząstkowe, metody różnicowe i metoda elementów skończonych.

Literatura

- [1] Guziak T., Kamińska A., Pańczyk B., Sikora J. *Metody numeryczne w elektrotechnice* Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.
- [2] Edward Kącki, Andrzej Małolepszy, Alicja Romanowicz *Metody numeryczne dla inżynierów* Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.